



MiniPin II - prenovljeno razvojno orodje

Več let nazaj smo v podjetju AX elektronička razvili MiniPin razvojno ploščo. Takrat si nihče od nas ni upal pomisli, da bo postala uspešnica. Vrsto let smo MiniPin uspešno prodajali, vmes smo jo tudi malce spremnigli, vse to z namenom, da bi jo izboljšali. MiniPin se prodaja že toliko let, da smo se v uredništvu odločili za korenito spremembo razvojne plošče. Tako je danes pred vami MiniPin 2. Nova razvojna plošča MiniPin 2 ima praktično vse, kar je imela MiniPin in še več.


PREDNOSTI MINIPIN 2

MiniPin 2 lahko rečemo celo, da je pomajšana MegaPin. Glavna lastnost MiniPin 2 je to, da ne podpira več 89C serije mikrokontrolerjev, pač pa samo AVR-je. Tako MiniPin 2 podpira 40-pin AVR-je (ATMega32, ATMega644 itd.), 28-pin AVR-je (ATMega8, ATMega168 itd.) in 8-pin AVR-je (ATTiny serija) mikrokontrolerjev. Prav tako na razvojni plošči ni več stikala za izbiro mikrokontrolerja. To stikalo je nekaterim novincem programerjem povzročalo težave, saj so ga pozabili preklopiti v položaj AVR in seveda posledično se AVR mikrokontrolerja ni dalo programirati. Glede na staro MiniPin je na novi MiniPin2 najti 8 tipk, ki


Slika 1

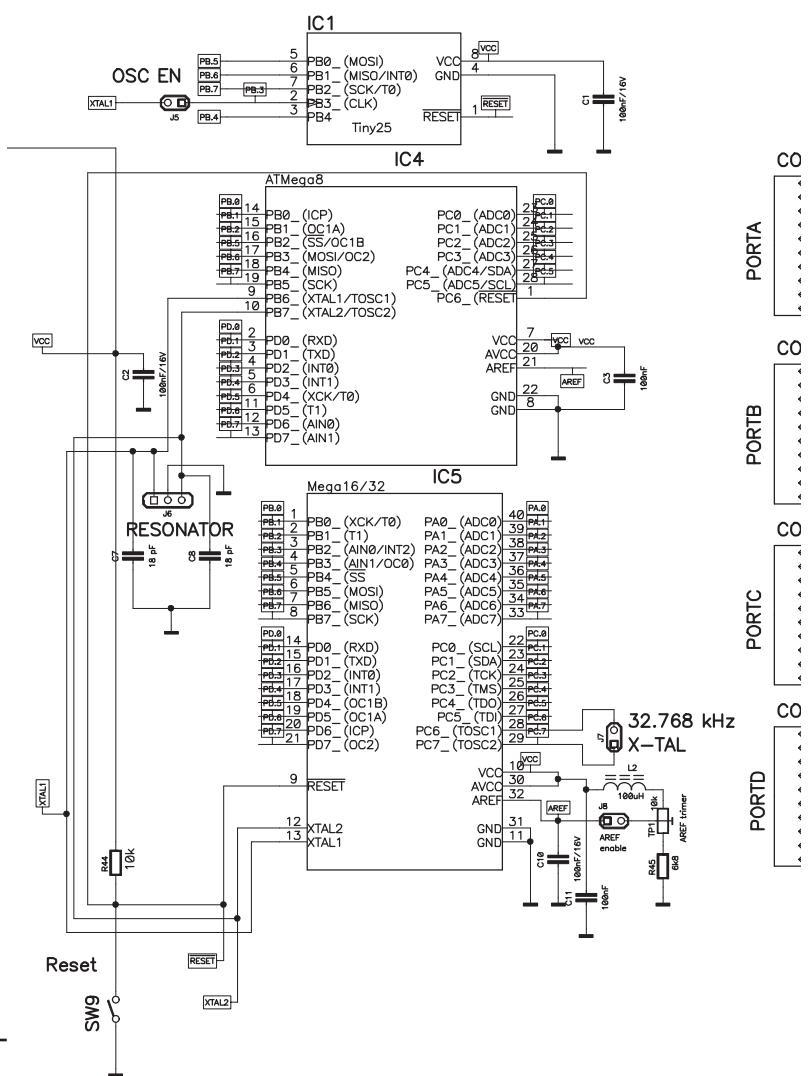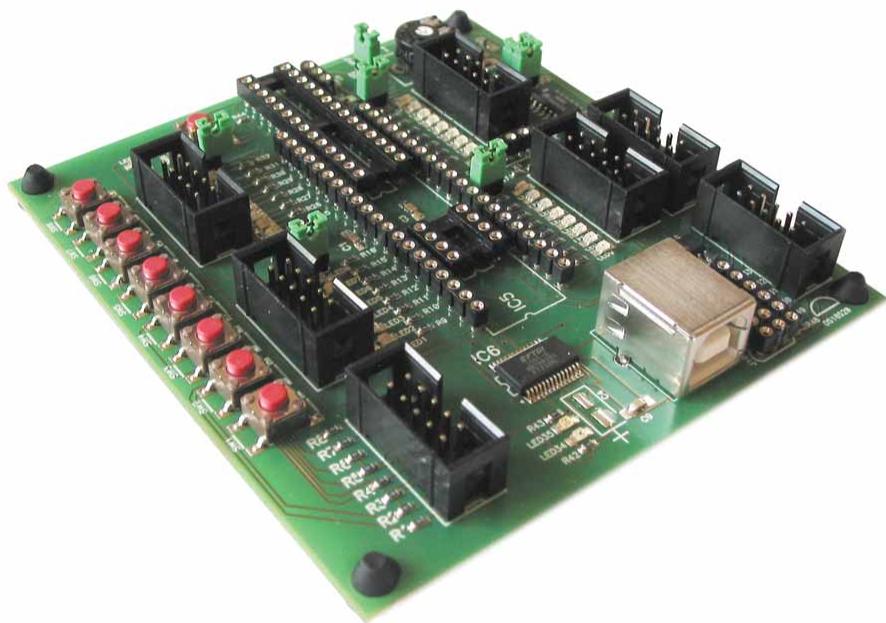

jih lahko s ploščatim kablom povežemo na katera koli V/I vrata. Vse tipke imajo vgrajene zaščitne upore, ki so se dobro obnesli v MegaPin. In ne samo to, na MiniPin 2 smo dodali več priključkov za 1Wire, ki jih prav tako kot tipke lahko vežemo na katera koli V/I vrata preko ploščatega kabla. MiniPin 2 ima kot dodatek na tiskanem vezju predviden USB priklop, sicer brez integriranega vezja FT232RL. Za to smo se odločili iz preprostega razloga: MiniPin 2 je zaradi tega cenejša! Tisti, ki potrebujejo USB priklop, pa lahko dokupijo FT232RL in ga prispajkajo na tiskano vezje oziroma jim ga prisajkamo mi. Preko USB vmesnika se ne programira mikrokontrolerja, kot pri MegaPin, pač pa se pošiljajo podatki iz mikrokontrolerja na PC in nazaj.

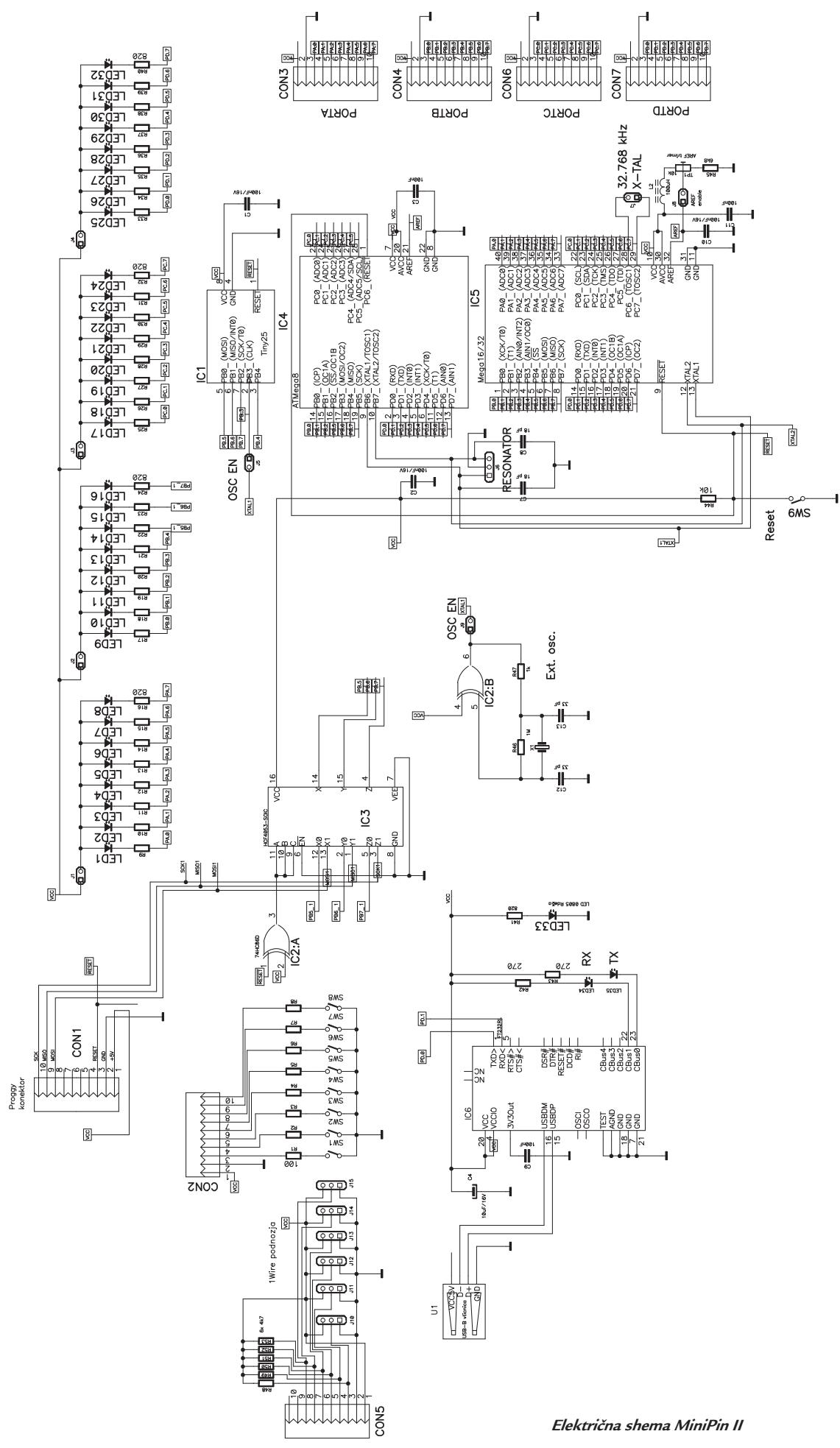


Električna shema MiniPin II

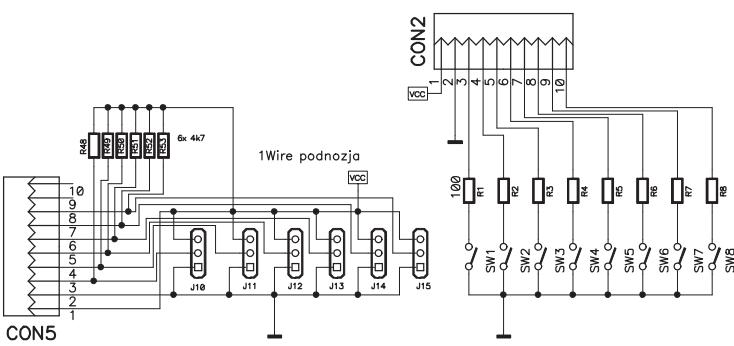


Slika 2


Na MiniPin 2 smo dodali tudi zunanji kvarčni oscilator, ki se je odlično obnesel na MegaPin razvojni plošči takrat, ko je bil potrebno »odkleniti« mikrokontroler s fuse biti večkrat pomotoma nastavljenimi na zunanji oscilator.

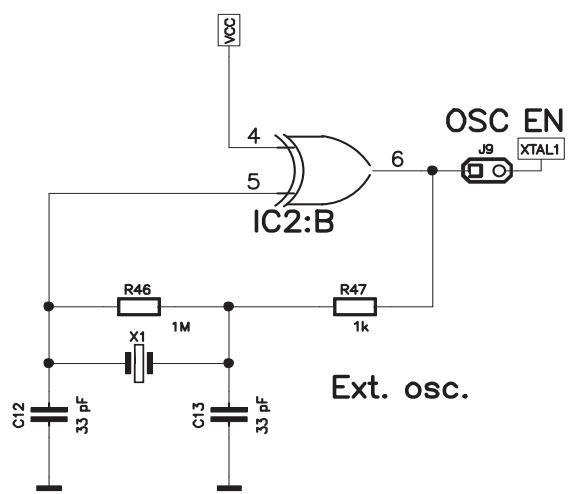

Slika 4

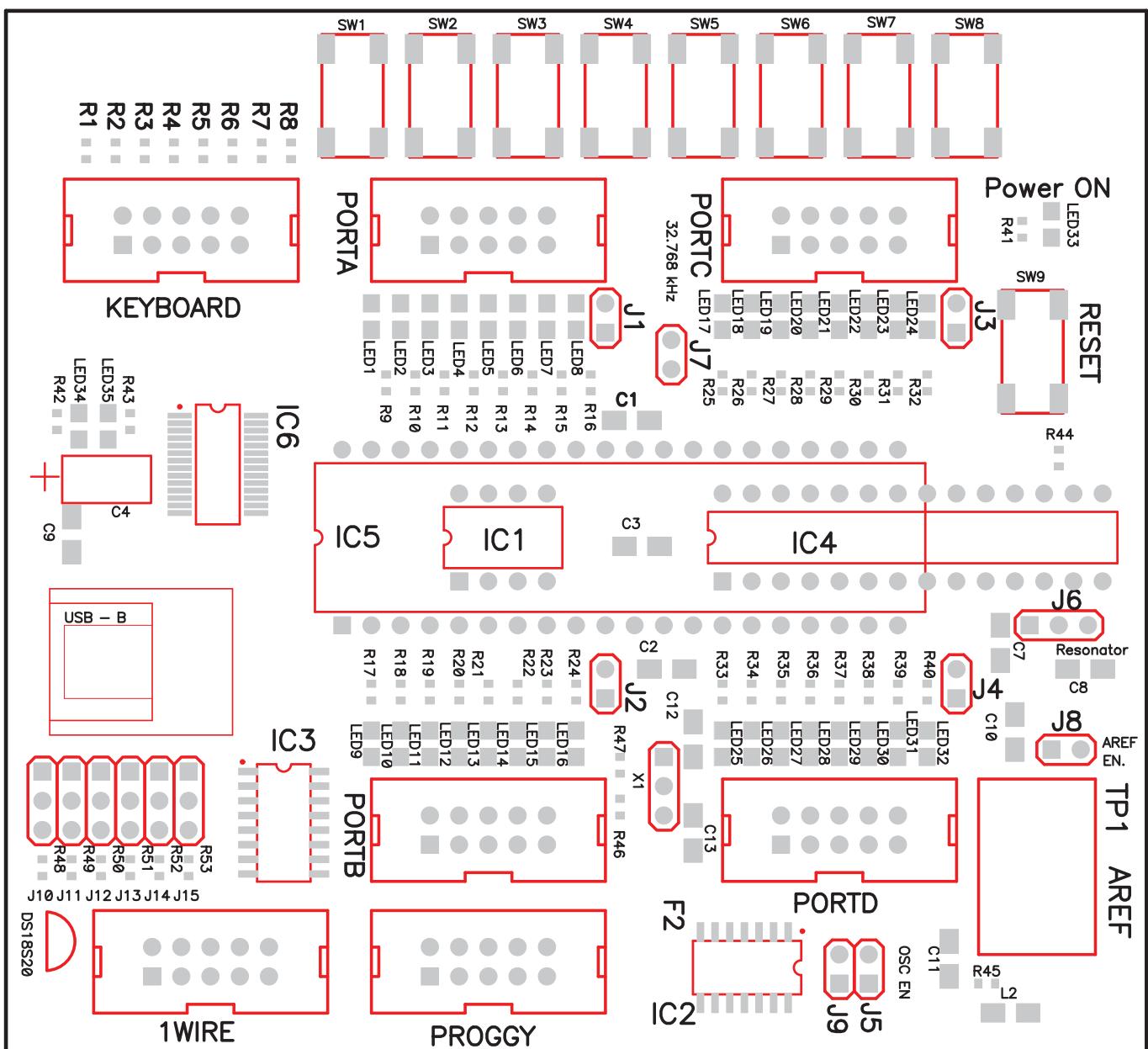

in ustreznou vezje.

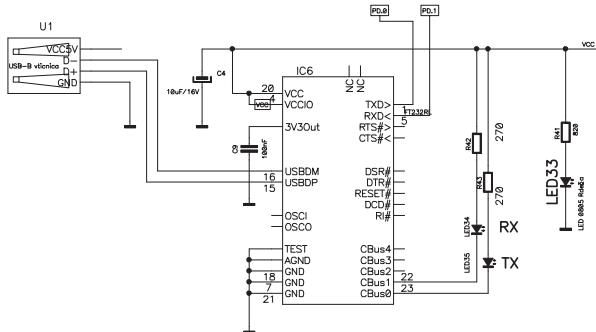

Slika 3

Glede na to, da je na MiniPin 2 prostor za ATMega32, smo predvideli tudi priključek za 23.768 kHz kvarčni kristal. Z njim in ATMega32 namreč lahko naredimo RTC.

MiniPin2 ima vgrajeno tudi možnost uporabe zunanje referenčne napetosti. To nam omogoča vgrajeni trimer potenciometer

Programiranje mikrokontrolerja se vrši seveda v vezju preko zunanjega Proggy programatorja (ali podobnega ISP programatorja), ki se ga priključi na konektor Proggy.

ZA KONEC

MiniPin2 je torej izboljšana verzija popularne MiniPin razvojne plošče. Podpira samo AVR mikrokontrolerje. Najlepše pri opisu MiniPin2 smo prihranili za konec: prodajna cena MiniPin 2 bo nižja, kot je bila pri MiniPin! Prodaja MiniPin 2 se bo pričela konec januarja 2011.

www.svet-el.si



AX elektronika d.o.o., Ljubljana

